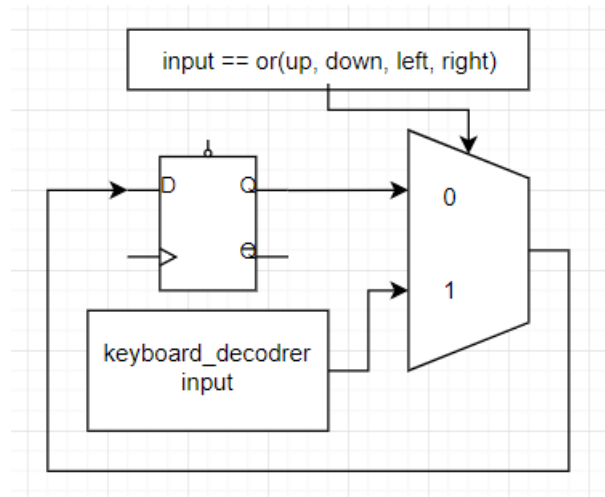


# Q1 VGA\_keyboard

## keyboard 訊號處理


[2:0] key :

key為3-bit register，用來儲存鍵盤上、下、左、右的輸入，當鍵盤輸一個按鍵時，key的值會儲存該值直到下一個鍵輸入。下邏輯電路圖如下：



h\_flip, v\_flip, pause :

 由於flip的訊號只能在一個週期內被讀取，因此要在輸入時會將pause, h\_flip, v\_flip的訊號轉為one pulse訊號，但由於keyboard decoder所製成的one pulse訊號不夠長，沒辦法在一個vga display週期內都維持住，因此需要透過加長的機制將one pulse extend，如此一來，才能夠確保訊號能夠讀進去。此部分的block diagram如下。



## 螢幕position 控制

控制螢幕位置的偏移量由position所控制，原本的位置皆會加上position，當加上position位置大於垂直邊界時，會取餘數，大於垂直邊界部分的圖片會跑到最上面，而此次的Lab藉由改變position的數值來達成螢幕水平、垂直平移的效果。

### 1. 上下左右平移

控制上下左右及暫停的功能藉由 Finite-State-Machine 的概念完成，我們定義了八個State，分別為上移、下移、左移、右移及四個移動過程中暫停的功能。

當rst == 1'b1 時，圖片靜止，預設是停留在 State 0。

State up\_pause為上移過程的暫停，讀取到P訊號時會進入State row\_up，繼續上移。

State down\_pause為下移過程的暫停，讀取到P訊號時會進入State row\_down，繼續下移。

State left\_pause為下移過程的暫停，讀取到P訊號時會進入State row\_left，繼續下移。

State right\_pause為下移過程的暫停，讀取到P訊號時會進入State row\_right，繼續下移。


State row\_up為上移的state，當讀取到下、左、右時，分別會進入到row\_down, row\_left, row\_right的state 繼續移動，讀取到P訊號時會進入up\_pause停止不動。

State row\_down為下移的state，當讀取到上、左、右時，分別會進入到row\_up, row\_left, row\_right的state 繼續移動，讀取到P訊號時會進入down\_pause停止不動。

State row\_left為左移的state，當讀取到下、上、右時，分別會進入到row\_up, row\_left, row\_right的state 繼續移動，讀取到P訊號時會進入left\_pause停止不動。

State row\_right為右移的state，當讀取到下、左、上時，分別會進入到row\_down, row\_left, row\_up的state 繼續移動，讀取到P訊號時會進入right\_pause停止不動。

State diagram 如下：

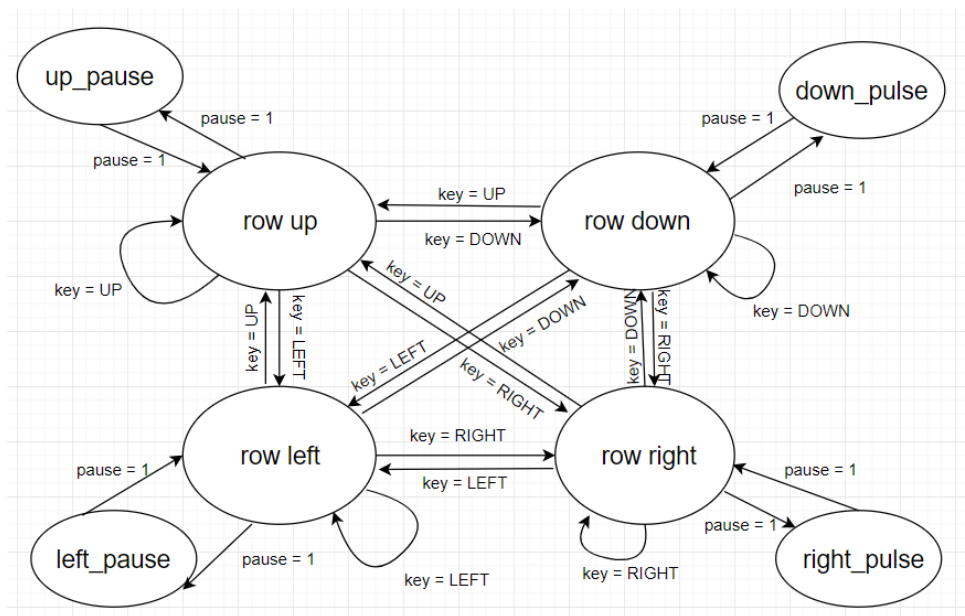

## 2. 水平垂直翻轉

完成移動功能之後，接著製作翻轉功能，為了達成上下、左右間的切換，加入了direction\_x, direction\_y作為判斷。

原本pixel\_addr 輸出的式子為：

$$(320*((v\_cnt>>1)+position\_y)+((h\_cnt>>1)+position\_x)\%320)\%76800,$$

但為了使輸出的圖片上下相反，我們將式子改為：

$$(320*((v\_cnt>>1)+position\_y)+320-((h\_cnt>>1)+position\_x)\%320)\%76800,$$

取了一個負號之後，上下的方向就能夠被翻轉，


同理，左右翻轉的式子為：

$$(320*(240-((v\_cnt>>1)+position\_y)\%240)+((h\_cnt>>1)+position\_x)\%320)\%76800。$$


上下左右接相反的式子為：

$$76800-((320*((v\_cnt>>1)+position\_y)+((h\_cnt>>1)+position\_x)\%320)\%76800)$$

 在rst階段時，direction\_x被設為1' b0，direction\_y為1' b0，當h\_flip = 1' b1時，direction\_x會取負號，而當v\_flip = 1' b1時，direction\_y會取負號，以下為flip 與 direction 的邏輯電路。



整體Block Diagram 如下

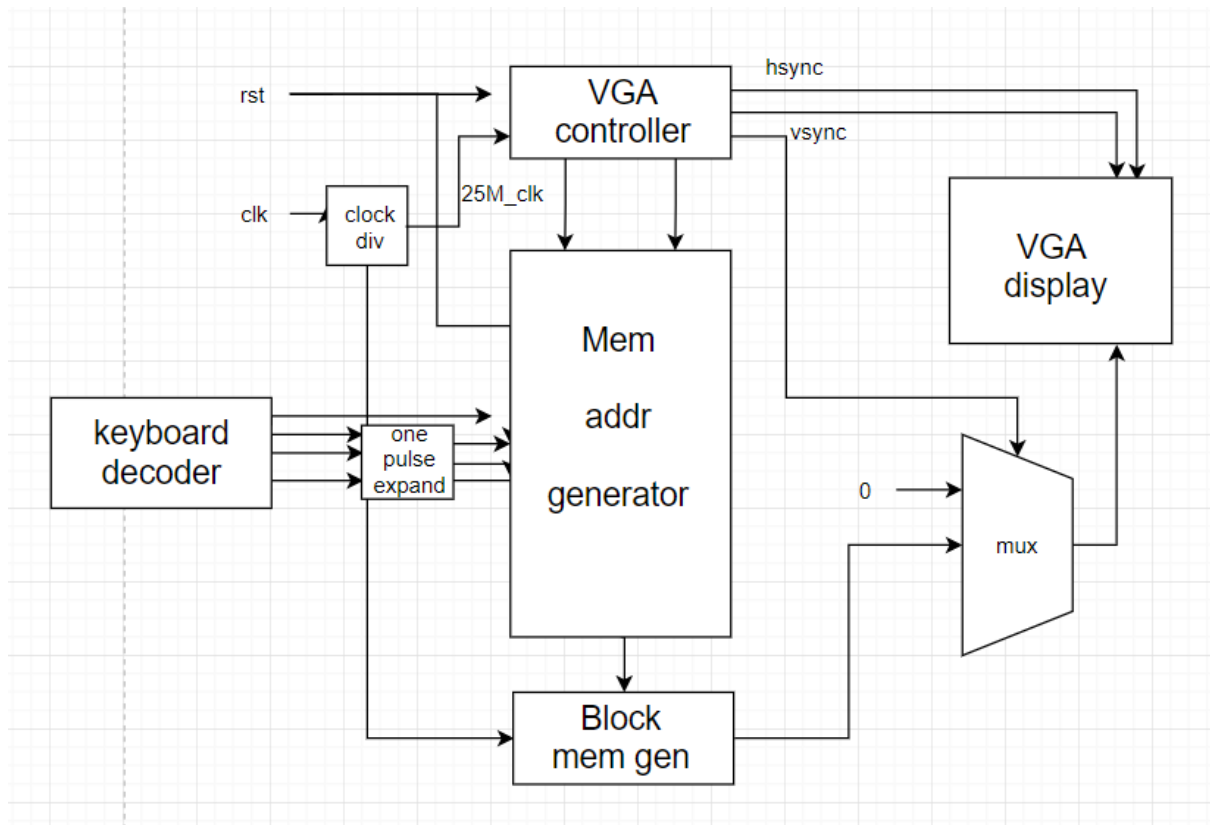

## Verification


當上移時，能夠切換到下、左、右，能切到暫停且切得回來，能水平、垂直翻轉。  
 當下移時，能夠切換到上、左、右，能切到暫停且切得回來，能水平、垂直翻轉。  
 當左移時，能夠切換到下、上、右，能切到暫停且切得回來，能水平、垂直翻轉。  
 當右移時，能夠切換到下、左、上，能切到暫停且切得回來，能水平、垂直翻轉。  
 按下按鈕時能夠回到初始狀況。

綜合以上，能夠確認此份程式碼為正確。

## Dual FPGA communication
 
### (一)State Transition Diagram

以下是slave\_control的State Transition Diagram：




### (二)Circuit Design and explanation：

#(notice訊號是控制LED燈是否為亮的訊號,data訊號是七段顯示器上顯示的數字,start訊號是counter開始計數的訊號(因為LED燈要亮 $\geq 1s$ ),done訊號是表示conter是否數到1秒的訊號,valid訊號是從master端傳來的，是要告訴我們data\_in已經傳送到slave端了)


1.當一開始slave端按下rst\_n時，slave端的七段顯示器會歸零，並進入state\_wait\_rqst的state。

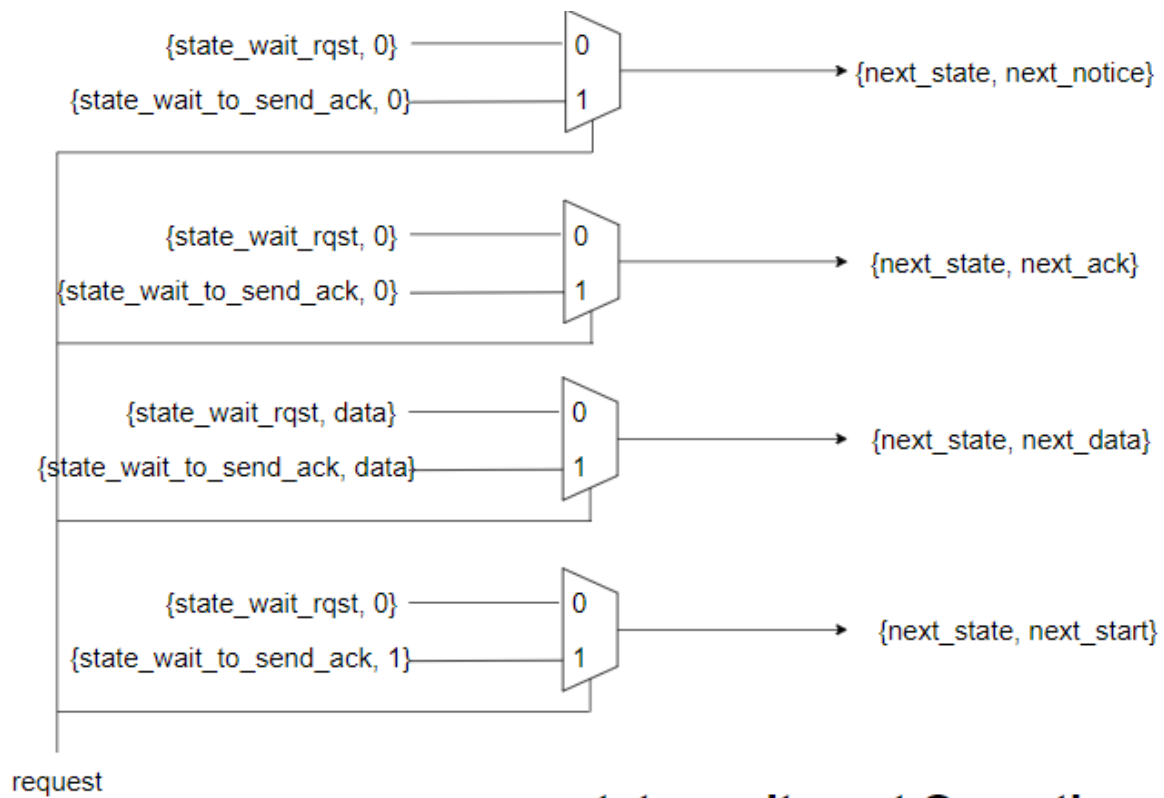2.進入state\_wait\_rqst後，這個state是在等待master端的request的訊號，當收到request的訊號時(namely request = 1' b1)，會進入到state\_wait\_to\_send\_ack，然後next\_notice = 1' b0, next\_ack = 1' b0, next\_data = data, next\_start = 1' b1；反之，如果沒有收到request的訊號，會一直維持在state\_wait\_rqst這個state，next\_notice = 1' b0, next\_ack = 1' b0, next\_data = data, next\_start = 1' b0。




## state\_wait\_rqst Operation

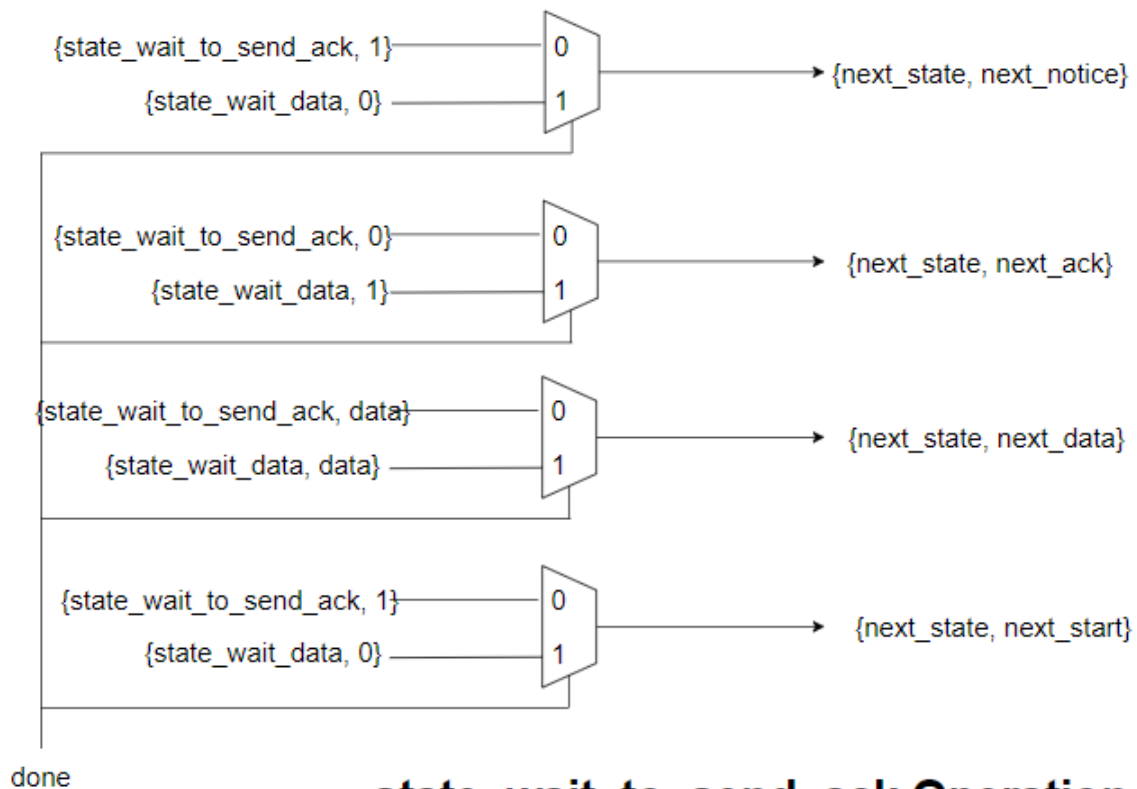3. 進入 `state_wait_to_send_ack` 後，這個 state 是要讓 slave 端的 LED 燈亮 1 秒後 (LED 燈亮表示有收到 master 端 request 的訊號)，接著要傳送 ack 的訊號給 master 端。所以當 `done = 1' b1` 時，代表已經維持了 1 秒了，接著會進入到 `state_wait_data`，然後 `next_notice = 1' b0`, `next_ack = 1' b1`, `next_data = data`, `next_start = 1' b0`；反之，如果當 `done = 1' b0` 時，會一直維持在 `state_wait_to_send_ack` 這個 state，`next_notice = 1' b1`, `next_ack = 1' b0`, `next_data = data`, `next_start = 1' b1`。




## state\_wait\_to\_send\_ack Operation

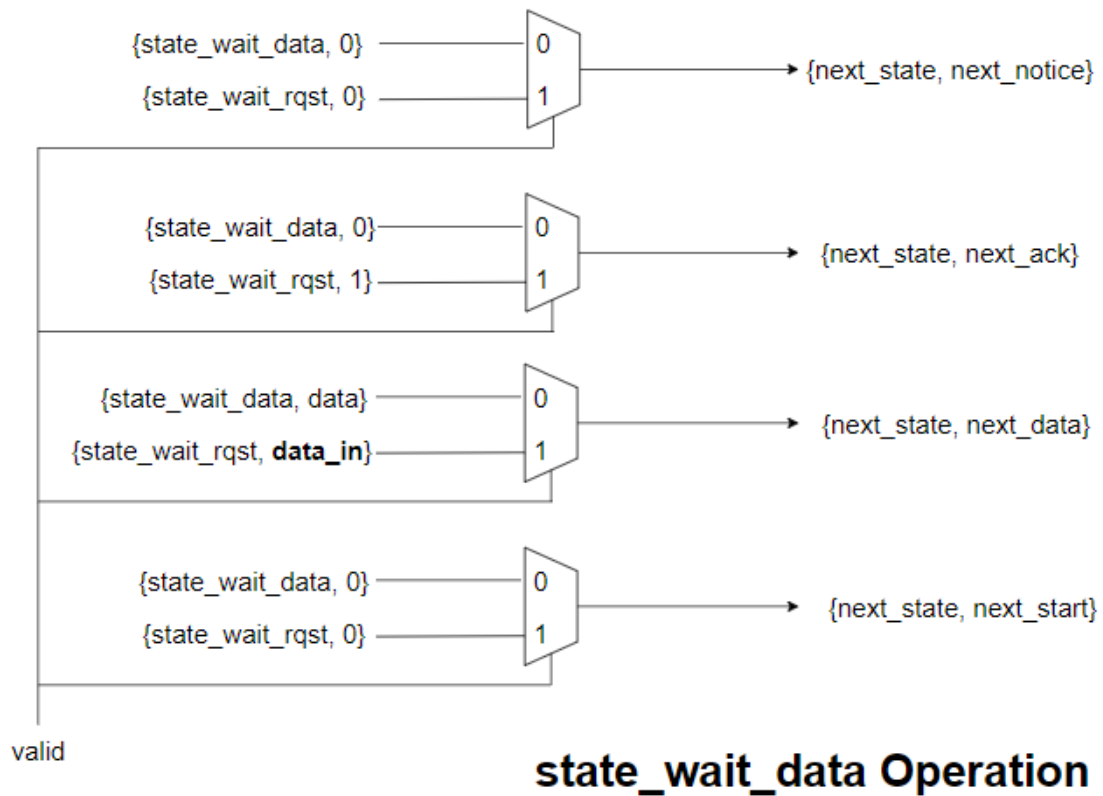4. 進入state\_wait\_data後，這個state主要是要確認slave端是否有收到master端的資料(namely data\_in)。所以當valid = 1'b1時，代表資料已送達，接著會回到state\_wait\_rqst這個state，然後next\_notice = 1'b0, next\_ack = 1'b1, **next\_data = data\_in**, next\_start = 1'b0；反之，如果當valid = 1'b0時，會一直維持在state\_wait\_data這個state，next\_notice = 1'b0, next\_ack = 1'b0, next\_data = data, next\_start = 1'b0。




以下是完整的電路圖：

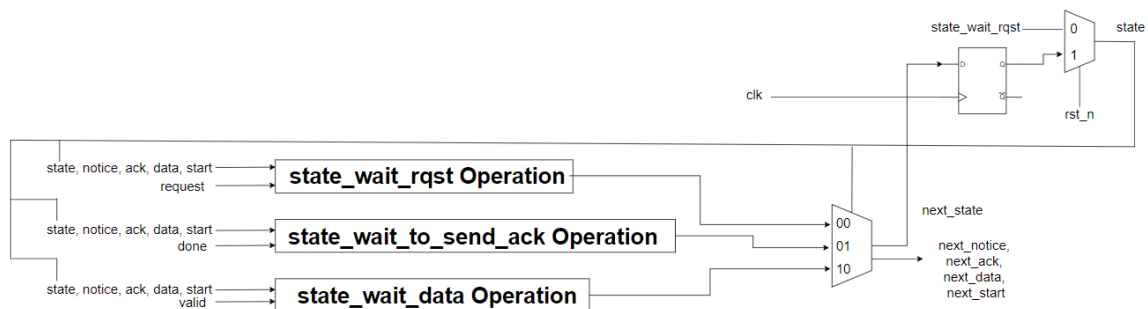

### (三)FPGA Demonstration

(a)電路檢測方式：看 FPGA 板上所顯示的情形是否符合 specification。

(b)以下是此題的Block Diagram：

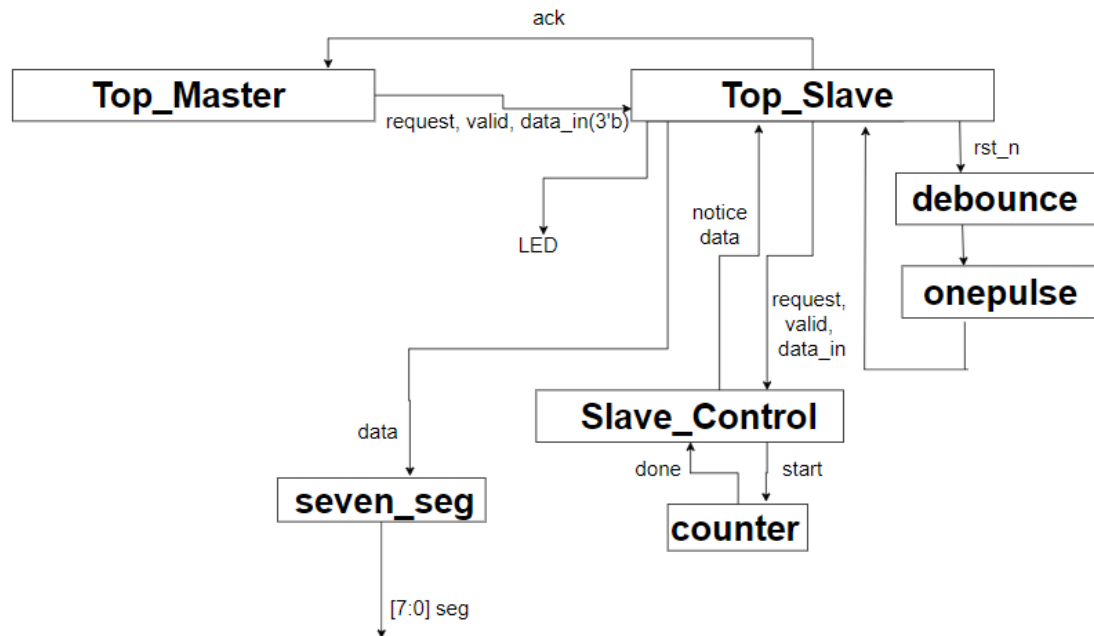

心得

終於完成最後一個Lab了，這次我是負責Dual FPGA communication，我發現用線FPGA互相傳輸資料很不穩定，每次我自己Demo到FPGA板上時，常常莫名其妙地跳到0這個數字，原本我以為是我寫錯，所以我de了很久，然後參考其他組的發現其實大家寫的方式都差不多，這點讓我很苦惱，後來換了線之後狀況比較好了一點，但是還是會有這樣的情況發生，不知道有沒有更好的方式可以確保兩邊傳遞的信號不會miss掉？(107060011 涂皓鈞)

心得

這個星期真的太多雜事要忙了，到星期三晚上才開始打lab，原本想說在課堂上VGA的輸出都聽懂了，這次的lab 應該是滿容易的不會花太多時間，結果真正在打的時候將概念轉換為程式碼還是需要時間的，而且需要清楚了解各個block 之間的關係還有clk trigger的時間長度，研究這個就花了一段時間，幸好最後是有把bug底出來。這次打完LAB跟結報感覺又成長了不少。(107060015 陳弘輓)

小組分工：

涂皓鈞 - 負責Dual FPGA communication 以及對應題號的結報內容 + 心得

陳弘輓 - 負責 Mixing Keyboard and VGA 以及對應題號的結報內容 + 心得